

Задача 1.2. (44)

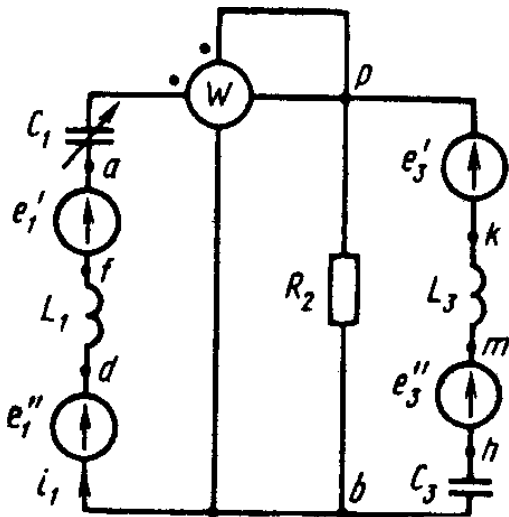


Рис. 1.29.

$$L_1 = 0.68 \text{ мГн};$$

$$L_3 = 2.73 \text{ мГн};$$

$$C_1 = 1.62 \text{ мкФ};$$

$$C_3 = \infty \text{ мкФ};$$

$$R_2 = 65 \text{ Ом};$$

$$f = 1400 \text{ Гц};$$

$$e'_1 = 141 \cdot \sin \omega t, \text{ В};$$

$$e''_1 = 0;$$

$$e'_3 = 181.4 \cdot \sin \omega t, \text{ В};$$

$$e''_3 = 216 \cdot \cos(\omega t - 180^\circ) = 216 \cdot \sin(\omega t - 90^\circ), \text{ В}.$$

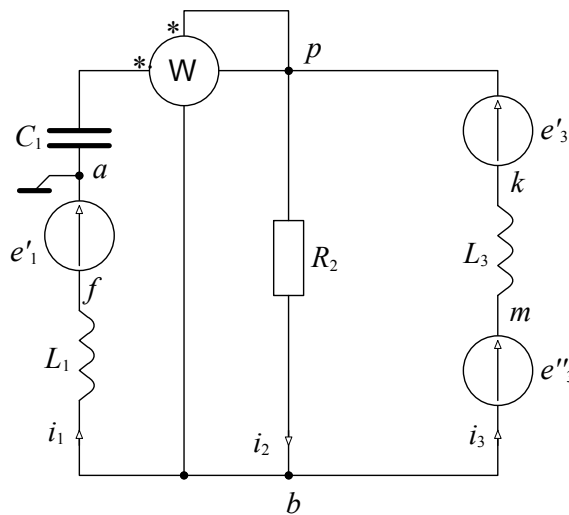


Рис. 1.

1. Система уравнений для расчета токов:

- в дифференциальной форме

$$i_1 + i_3 - i_2 = 0$$

$$L_1 \frac{di_1}{dt} + \frac{1}{C_1} \int i_1 dt + i_2 R_2 = e'_1 = e_1$$

$$i_2 R_2 + L_3 \frac{di_3}{dt} = e'_3 + e''_3 = e_3$$

- в символической форме

$$\underline{I}_1 + \underline{I}_3 - \underline{I}_2 = 0$$

$$j\omega L_1 \cdot \underline{I}_1 + \frac{1}{j\omega C_1} \cdot \underline{I}_1 + R_2 \cdot \underline{I}_2 = \underline{E}'_1 = \underline{E}_1$$

$$R_2 \cdot \underline{I}_2 + j\omega L_3 \cdot \underline{I}_3 = \underline{E}'_3 + \underline{E}''_3 = \underline{E}_3$$

*

2. Расчет комплексов действующих значений ЭДС и токов в ветвях (рис. 1).

$$e'_1 = 141 \cdot \sin \omega t, \text{ В}; \quad \Rightarrow \underline{E}'_1 = \frac{141}{\sqrt{2}} \cdot e^{j 0^\circ}, \text{ В};$$

$$e'_3 = 181.4 \cdot \sin \omega t, \text{ В}; \quad \Rightarrow \underline{E}'_3 = \frac{181.4}{\sqrt{2}} \cdot e^{j 0^\circ}, \text{ В};$$

$$e''_3 = 216 \cdot \sin(\omega t - 90^\circ), \text{ В}; \quad \Rightarrow \underline{E}''_3 = \frac{216}{\sqrt{2}} \cdot e^{-j 90^\circ}, \text{ В};$$

$$\underline{E}_1 = \underline{E}'_1 = 100 \cdot e^{j 0^\circ}, \text{ В};$$

$$\underline{E}_3 = \underline{E}'_3 + \underline{E}''_3 = 128.27 \cdot e^{j 0^\circ} + 152.74 \cdot e^{-j 90^\circ} = 199 \cdot e^{-j 50^\circ}, \text{ В};$$

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f = 2 \cdot \pi \cdot 1400 = 8.7965 \times 10^3 \text{ 1/с};$$

$$X_{L1} = \omega \cdot L_1 = 8.7965 \cdot 10^3 \cdot 6.8 \times 10^{-4} = 5.982 \text{ Ом};$$

$$X_{C1} = \frac{1}{\omega \cdot C_1} = \frac{1}{8.7965 \times 10^3 \cdot 1.62 \times 10^{-6}} = 70.174 \text{ Ом};$$

$$X_{L3} = \omega \cdot L_3 = 8.7965 \times 10^3 \cdot 2.73 \times 10^{-3} = 24.014 \text{ Ом};$$


$$\underline{Z}_1 = jX_{L1} - jX_{C1} = j(5.982 - 70.174) = -64.192j = 64.2 \cdot e^{-j 90^\circ} \text{ Ом};$$

$$\underline{Z}_2 = R_2 = 65 \text{ Ом};$$

$$\underline{Z}_3 = jX_{L3} = j 24.02 = 24 \cdot e^{j 90^\circ} \text{ Ом}.$$

*

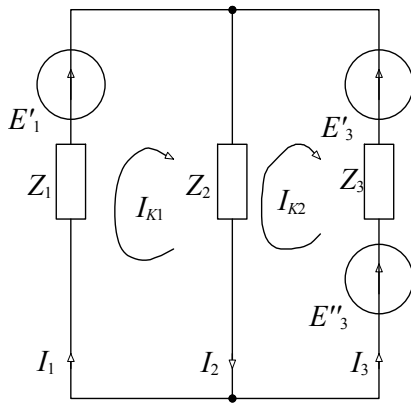Исходную схему замещения (рис. 1) представим в следующем виде (рис. 2).



В схеме (рис. 2) комплексы действующих значений токов \underline{I}_1 , \underline{I}_2 и \underline{I}_3 рассчитаем методом контурных токов.

$$\begin{cases} (\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2) \cdot \underline{I}_{K1} - \underline{Z}_2 \cdot \underline{I}_{K2} = \underline{E}_1 \\ -\underline{Z}_2 \cdot \underline{I}_{K1} + (\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3) \cdot \underline{I}_{K2} = -\underline{E}_3 \end{cases}$$

Рис. 2.

$$\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 = -64.2j + 65 = 65 - 64.2j = 91.35 \cdot e^{-j 44.64^\circ} \text{ Ом};$$

$$\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3 = 65 + 24j = 69.29 \cdot e^{j 20.28^\circ} \text{ Ом};$$

$$-\underline{Z}_2 = -65 = 65 \cdot e^{j 180^\circ} \text{ Ом};$$

$$\underline{E}_1 = 100 \text{ В};$$

$$-\underline{E}_3 = -199 \cdot e^{-j 50^\circ} = 199 \cdot e^{j 130^\circ} \text{ В};$$

$$\begin{cases} 91.35 \cdot e^{-j 44.64^\circ} \cdot \underline{I}_{K1} + 65 \cdot e^{j 180^\circ} \cdot \underline{I}_{K2} = 100 \\ 65 \cdot e^{j 180^\circ} \cdot \underline{I}_{K1} + 69.29 \cdot e^{j 20.28^\circ} \cdot \underline{I}_{K2} = 199 \cdot e^{j 130^\circ} \end{cases}$$

$$\underline{\Delta} = \left| \begin{pmatrix} 91.35 \cdot e^{-j 44.64^\circ} & 65 \cdot e^{j 180^\circ} \\ 65 \cdot e^{j 180^\circ} & 69.29 \cdot e^{j 20.28^\circ} \end{pmatrix} \right| =$$

$$= 91.35 \cdot e^{-j 44.64^\circ} \cdot 69.29 \cdot e^{j 20.28^\circ} - (65 \cdot e^{j 180^\circ})^2 = 1.54 \times 10^3 - 2.61j \times 10^3 = 3.03 \times 10^3 \cdot e^{-j 59.45^\circ};$$

$$\underline{\Delta}_1 = \left| \begin{pmatrix} 100 & 65 \cdot e^{j 180^\circ} \\ 199 \cdot e^{j 130^\circ} & 69.29 \cdot e^{j 20.28^\circ} \end{pmatrix} \right| =$$

$$= 100 \cdot 69.29 \cdot e^{j 20.28^\circ} - 199 \cdot e^{j 130^\circ} \cdot 65 \cdot e^{j 180^\circ} = -1.81 \times 10^3 + 1.23j \times 10^4 = 1.25 \times 10^4 \cdot e^{j 98.57^\circ};$$

$$\underline{\Delta}_2 = \left| \begin{pmatrix} 91.35 \cdot e^{-j 44.64^\circ} & 100 \\ 65 \cdot e^{j 180^\circ} & 199 \cdot e^{j 130^\circ} \end{pmatrix} \right| =$$

$$= 91.35 \cdot e^{-j 44.64^\circ} \cdot 199 \cdot e^{j 130^\circ} - 65 \cdot e^{j 180^\circ} \cdot 100 = 7.97 \times 10^3 + 1.81j \times 10^4 = 1.98 \times 10^4 \cdot e^{j 66.37^\circ};$$

$$\underline{I}_{K1} = \frac{1.25 \times 10^4 \cdot e^{j 98.57^\circ}}{3.03 \times 10^3 \cdot e^{-j 59.45^\circ}} = 4.11 \cdot e^{j 158.02^\circ} = -3.81 + 1.54j \text{ A};$$

$$\underline{I}_{K2} = \frac{1.98 \times 10^4 \cdot e^{j 66.37^\circ}}{3.03 \times 10^3 \cdot e^{-j 59.45^\circ}} = 6.54 \cdot e^{j 125.81^\circ} = -3.83 + 5.3j \text{ A};$$

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_{K1} = 4.11 \cdot e^{j 158.02^\circ} = -3.81 + 1.54j \text{ A};$$

$$\underline{I}_2 = \underline{I}_{K1} - \underline{I}_{K2} = -3.81 + 1.54j - (-3.83 + 5.3j) = 0.02 - 3.76j = 3.76 \cdot e^{-j 89.77^\circ} \text{ A};$$

$$\underline{I}_3 = -\underline{I}_{K2} = -(6.54 \cdot e^{j 125.81^\circ}) = 6.54 \cdot e^{-j 54.19^\circ} \text{ A}.$$

*

Баланс мощностей

$$S_{ucm} = \underline{E}_1 \cdot \underline{I}_1^* + \underline{E}_3 \cdot \underline{I}_3^* =$$

$$= 100 \cdot e^{j 0^\circ} \cdot 4.11 \cdot e^{-j 158.02^\circ} + 199.5 \cdot e^{-j 50^\circ} \cdot 6.54 \cdot e^{j 54.19^\circ} = 920.1 - 58.5j \text{ ВА};$$

$$P_{ucm} = 920.1 \text{ Вт}; \quad Q_{ucm} = 58.5 \text{ вар (емк)}.$$

*

$$P_{np} = I_2^2 \cdot R_2 = 3.76^2 \cdot 65 = 918.9 \text{ Вт};$$

$$Q_{np} = I_1^2 \cdot (X_{L1} - X_{C1}) + I_3^2 \cdot X_{L3} = 4.11^2 \cdot (5.98 - 70.17) + 6.54^2 \cdot 24.01 = -57.4 \text{ вар};$$

Погрешность расчета

$$\delta_{P\%} = \frac{|P_{ucm} - P_{np}|}{P_{ucm}} \cdot 100\% = \frac{|920.1 - 918.9|}{920.1} \cdot 100 = 0.1 \text{ \%}$$

$$\delta_{Q\%} = \frac{|Q_{ucm} - Q_{np}|}{Q_{ucm}} \cdot 100\% = \frac{|58.5 - 57.4|}{58.5} \cdot 100 = 1.9 \text{ \%}$$

3. Показание ваттметра.

*

$$\underline{U}_W = \underline{U}_{pb} = \underline{I}_2 \cdot \underline{Z}_2 = 3.76 \cdot e^{-j 89.77^\circ} \cdot 65 = 244.6 \cdot e^{-j 89.77^\circ} \text{ В};$$

$$\underline{I}_W = \underline{I}_1 = 4.11 \cdot e^{j 158.02^\circ} \text{ А};$$

$$P_W = \text{Re}(\underline{U}_W \cdot \underline{I}_W^*) = \text{Re}(244.6 \cdot e^{-j 89.77^\circ} \cdot 4.11 \cdot e^{-j 158.02^\circ}) = -380 \text{ Вт}.$$

Расчет потенциалов отдельных точек схемы.

$$\phi_a = 0;$$

$$\phi_p = \phi_a - I_1 \cdot (-jX_{C1}) = 0 - (-3.81 + 1.54j) \cdot (-j \cdot 70.17) = -108.1 - 267.3j \text{ В};$$

$$\phi_f = \phi_a - \underline{E}'_1 = 0 - 100 = -100 \text{ В};$$

$$\phi_b = \phi_f + I_1 \cdot (jX_{L1}) = -100 + (-3.81 + 1.54j) \cdot j \cdot 5.98 = -109.2 - 22.8j \text{ В};$$

$$\phi_m = \phi_b + \underline{E}''_3 = (-109.2 - 22.8j) + (-152.7j) = -109.2 - 175.5j \text{ В};$$

$$\phi_k = \phi_p - \underline{E}'_3 = (-108.1 - 267.3j) - 128.3 = -236.4 - 267.3j \text{ В}.$$

Векторная лучевая диаграмма токов и векторная топографическая диаграмма напряжений приведены на рис. 3.

5. Мгновенное значение тока i_{K3} (ток короткого замыкания емкости C_1).

Для нахождения i_{K3} воспользуемся МЭГ (рис. 4).

$$\underline{I}_2 = \underline{I}_K = \frac{\underline{E}_3}{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3}; \quad \underline{U}_{XX} + \underline{I}_2 \underline{Z}_2 = \underline{E}_1;$$

$$\underline{E}_{\text{ЭГ}} = \underline{U}_{XX} = \underline{E}_1 - \underline{I}_2 \underline{Z}_2;$$

$$\underline{Z}_{\text{ЭГ}} = -jX_{L1} + \frac{\underline{Z}_2 \underline{Z}_3}{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3};$$

$$\underline{I}_{K3} = \frac{\underline{E}_{\text{ЭГ}}}{\underline{Z}_{\text{ЭГ}}}.$$

Находим

$$\underline{I}_2 = \frac{\underline{E}_3}{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3} = \frac{199 \cdot e^{-j \cdot 50^\circ}}{69.29 \cdot e^{j 20.28^\circ}} = 0.969 - 2.704j \text{ А};$$

$$\underline{E}_{\text{ЭГ}} = \underline{E}_1 - \underline{I}_2 \underline{Z}_2 = 100 - (0.973 - 2.709j) \cdot 65 = 36.8 + 176.1j = 180 \cdot e^{j 78.29^\circ} \text{ В};$$

$$\underline{Z}_{\text{ЭГ}} = -jX_{L1} + \frac{\underline{Z}_2 \underline{Z}_3}{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3} = -j \cdot 5.982 + \frac{65 \cdot 24j}{69.29 \cdot e^{j 20.28^\circ}} = 7.8 + 15.14j = 17 \cdot e^{j 62.74^\circ} \text{ Ом};$$

$$\underline{I}_{K3} = \frac{\underline{E}_{\text{ЭГ}}}{\underline{Z}_{\text{ЭГ}}} = \frac{180 \cdot e^{j 78.29^\circ}}{17 \cdot e^{j 62.74^\circ}} = 10 \cdot e^{j 15.6^\circ} \text{ А};$$

$$\underline{I}_{K3} = 10 \cdot e^{j 15.6^\circ} \text{ А} \Rightarrow i_{K3}(\omega t) = 10 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(\omega t + 15.6^\circ), \text{ А}.$$

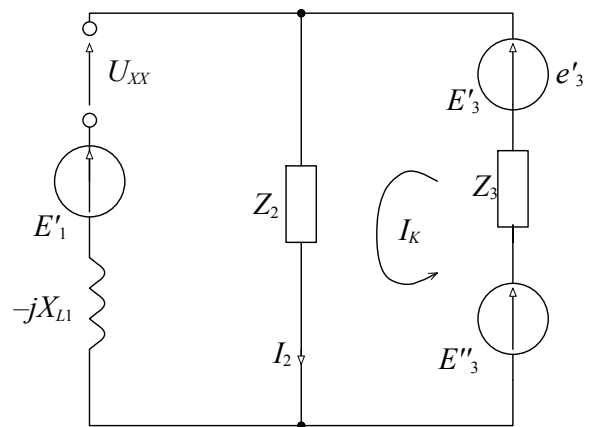


Рис. 4.

График изменения тока $i_{K3}(\omega t)$ построен на рис. 5.

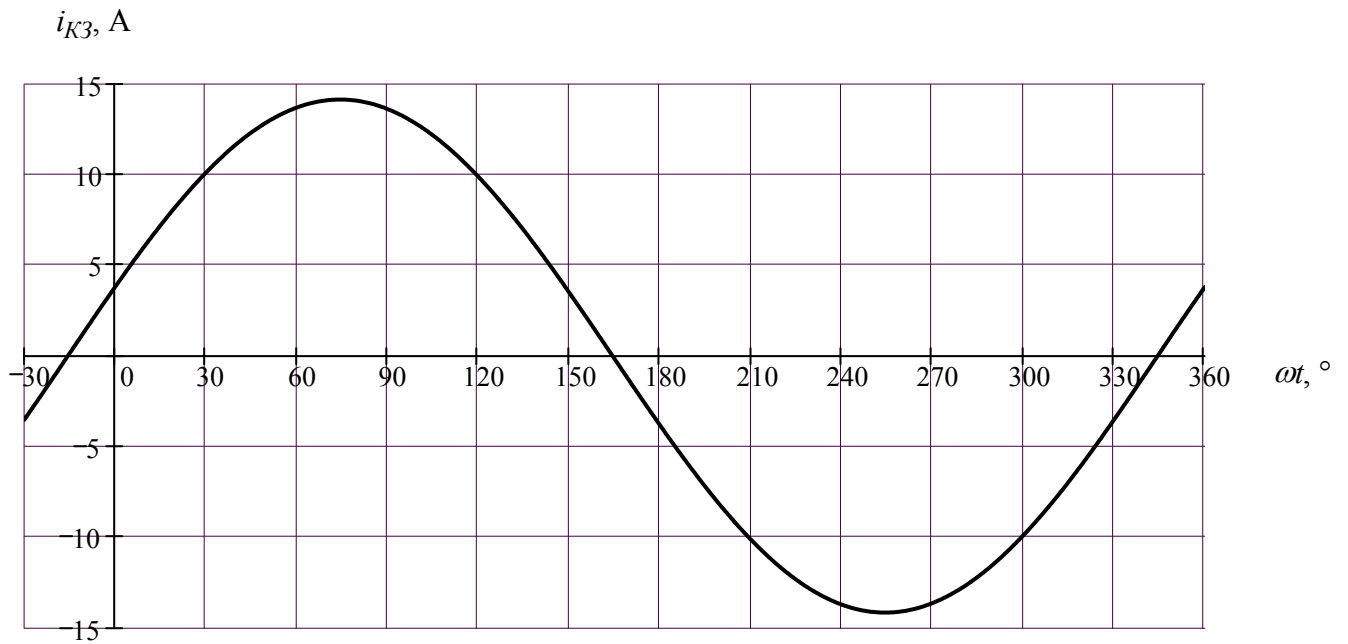


Рис. 5.

6. Система уравнений для расчета токов в цепи с взаимной индуктивной связью (рис. 6).

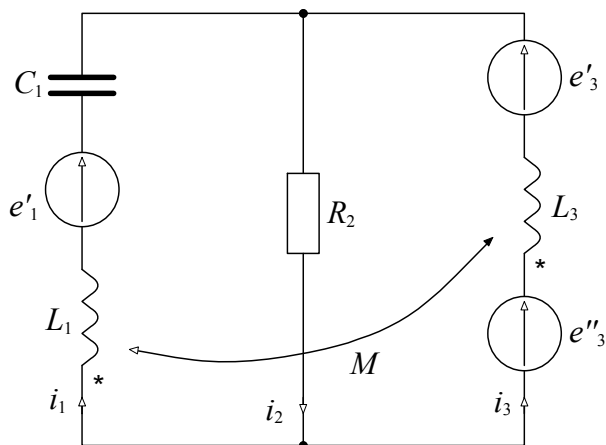


Рис. 6.

- в дифференциальной форме

$$i_1 + i_3 - i_2 = 0$$

$$L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_3}{dt} + \frac{1}{C_1} \int i_1 dt + i_2 R_2 = e'_1 = e_1$$

$$i_2 R_2 + L_3 \frac{di_3}{dt} + M \frac{di_1}{dt} = e'_3 + e''_3 = e_3$$

- в символической форме

$$\underline{I}_1 + \underline{I}_3 - \underline{I}_2 = 0$$

$$j\omega L_1 \cdot \underline{I}_1 + j\omega M \cdot \underline{I}_3 + \frac{1}{j\omega C_1} \cdot \underline{I}_1 + R_2 \cdot \underline{I}_2 = \underline{E}'_1$$

$$R_2 \cdot \underline{I}_2 + j\omega L_3 \cdot \underline{I}_3 + j\omega M \cdot \underline{I}_1 = \underline{E}'_3 + \underline{E}''_3$$

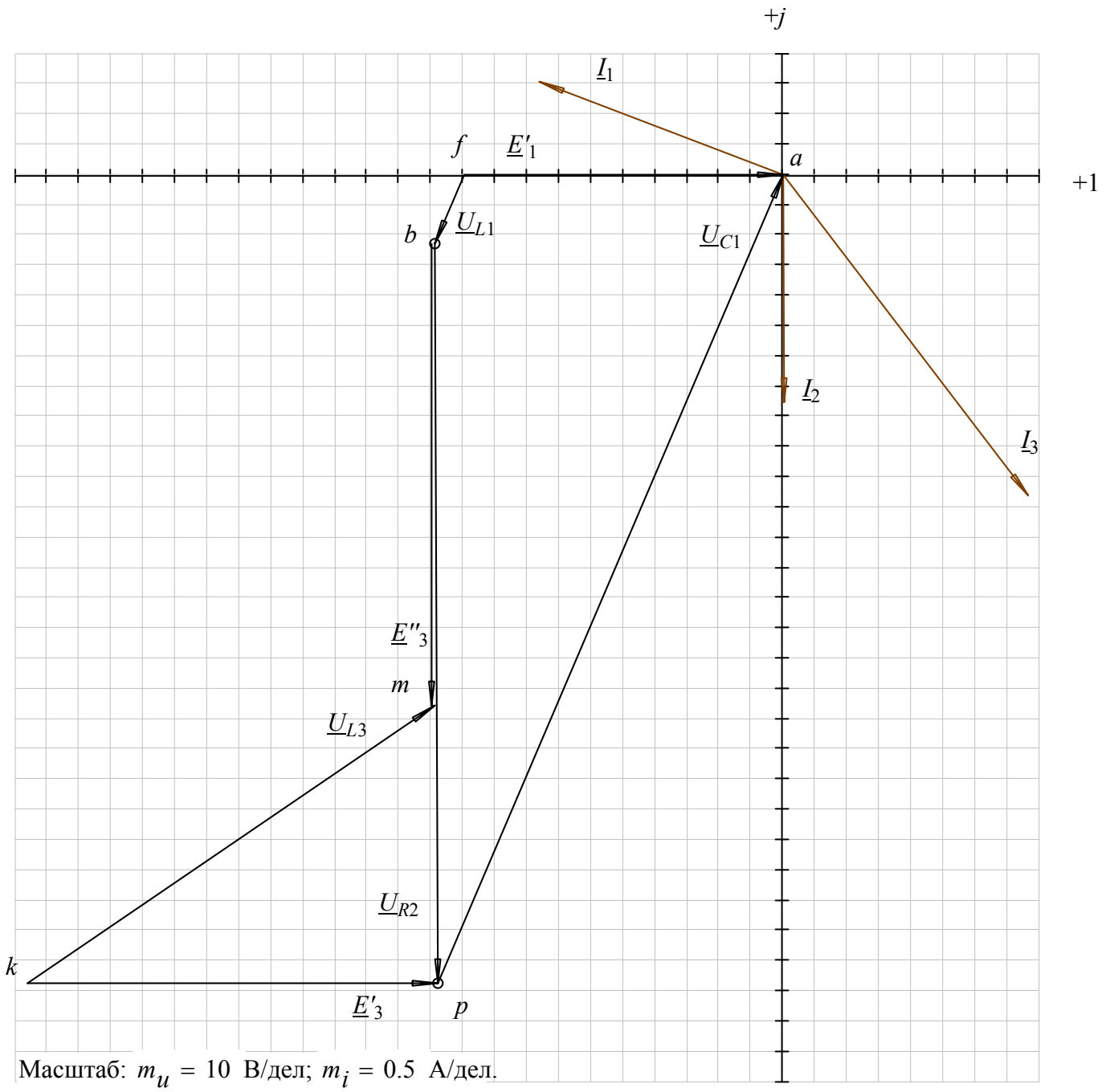


Рис. 3